

学号后四位为 0617, 计数器采用十进制, 最大为十进制 20, 计时器采用十进制, 最大为十六进制 32。 学号对应 led\_en[0]和 led\_en[1], 班级对应 led\_en[2]和 led\_en[3], 计数器对 应 led\_en[4]和 led\_en[5], 计时器对应 led\_en[6]和 led\_en[7]。

## A. 数码管轮询工作波形如下

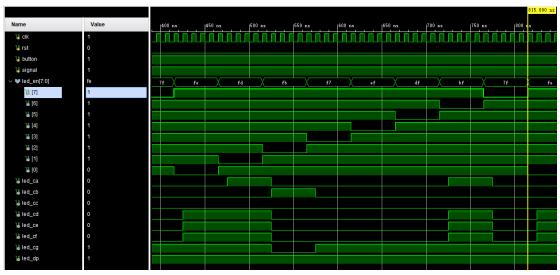

数据使能信号为[7:0]1ed\_en, 段选信号 1ed\_cx 和 1ed\_dp, 使能信号每 5 个时钟周期 即 50ns 刷新一次,由于寄存器延迟,段选信号延迟一个时钟周期,段选信号依次显示 7, 1, 6, 0, 0, 0, 1, 0, 数码管从左向右依次显示 01000617。

## B. 2 位十进制计数器波形从 31 到 32 到 00 如下

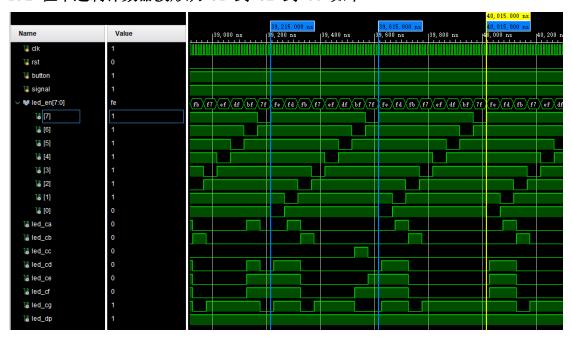

计时器每40个时钟周期加1

最左边标记线, led\_en[7]=0 时显示 3, led\_en[6]=0 时显示 1, 所以计时器显示 31;

中间标记线, led\_en[7]=0 时显示 3, led\_en[6]=0 时显示 2, 所以计时器显示 32; 最右边标记线, led\_en[7]=0 时显示 0, led\_en[6]=0 时显示 0, 所以计时器显示 00;

所以十进制计数器波形正确。

C.消抖分析波形和 D. 消抖后边沿检测和计数分析波形见数码管控制器仿真波形分析