



哈爾濱工業大學 (深圳)  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 实验报告

开课学期: 2022 秋季

课程名称: 数字逻辑设计 (实验)

实验名称: 密码锁设计

实验性质: 综合设计型

实验学时: 6 地点: T2615

学生班级: 6

学生学号: 210110617

学生姓名: 黄锦鹏

评阅教师: \_\_\_\_\_

报告成绩: \_\_\_\_\_

实验与创新实践教育中心制

2022 年 12 月

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请大家自行扩页，原则是一定要把报告写详细，能说明设计的成果和特色。报告中应该叙述设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（**设计内容及报告写作**都作为评分依据）。

## 设计的功能描述

概述基本功能、详细描述自行扩展的功能

基本功能：实现 3 位数字的密码锁，每位数字取值 1、2、3。

A.按 S1 复位进入未设置密码状态，数码管显示 00000000。

B.若未设置密码或者已解锁，按 S2 进入设置密码状态，数码管初始不显示任何数字，通过 4\*4 小键盘输入 3 位密码，在数码管中显示，输入除 1、2、3 以外的数字无效，输入满 3 位后按 S5 确定，进入确定密码状态，GLD0 亮。


C.若已设置密码，按 S3 进入输入验证密码状态，通过 4\*4 小键盘输入 3 位密码，输入满 3 位后按 S5 确定，进入状态机验证状态，如果正确进入解锁状态，如果错误，累计错误次数加 1，显示对应数量红灯，累计 3 次系统锁住，进入密码锁锁住状态，数码管显示 FFFFFFFF，除了复位所有功能无效。


D.每次进入新状态，数码管清除上个状态的输入，每个状态下，同步显示键盘输入到数码管。
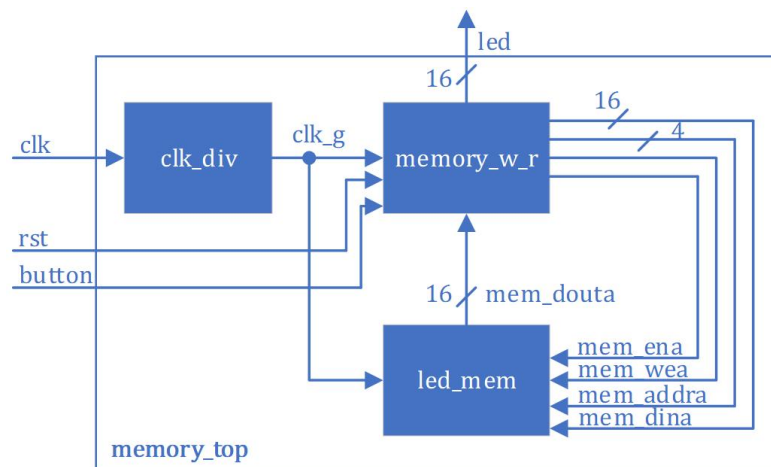
## 系统功能详细设计

用硬件框图描述系统主要功能及各模块之间的相互关系

要求有信号名、位宽、模块说明，可以参考下面的框图（仅为示例），须有密码处理模块、数码管显示处理模块、按键处理模块，其他模块不限，不可用 vivado 的 RTL 截图。



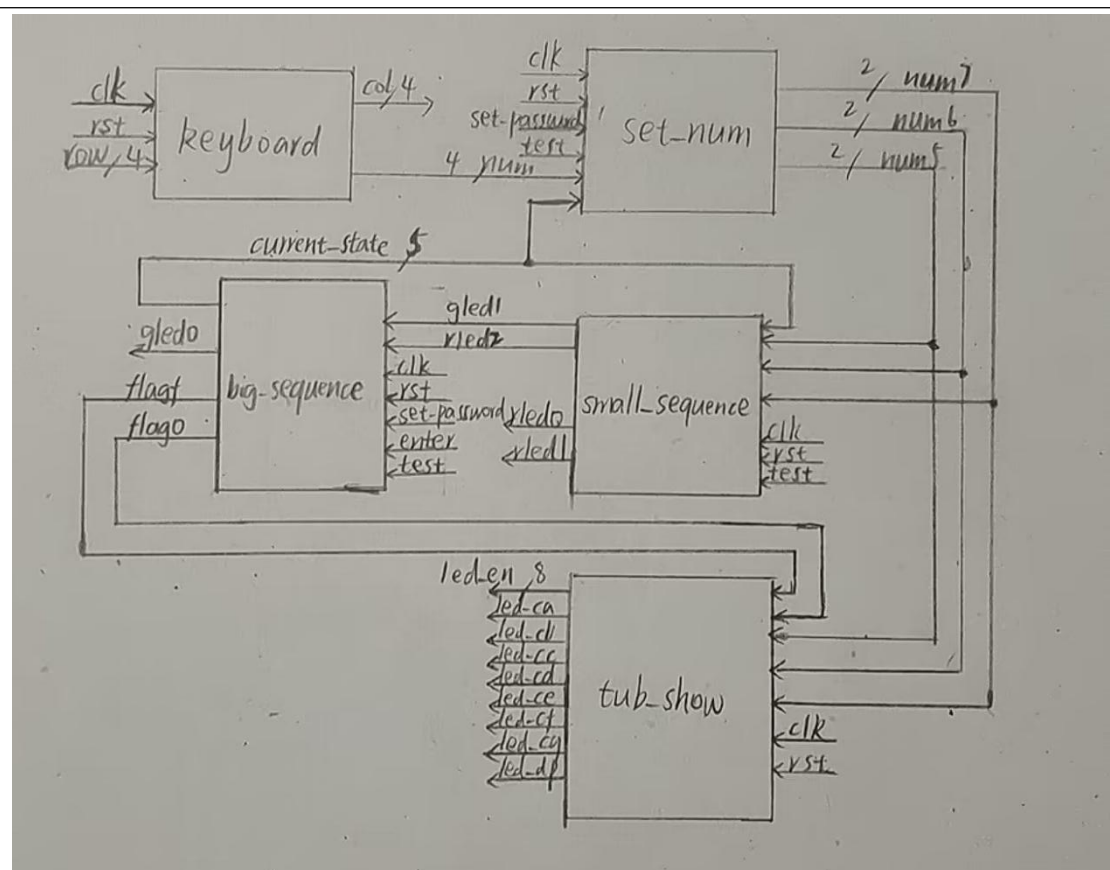

密码处理模块: small\_sequence

数码管显示模块: tub\_show

按键处理模块: set\_num

按键模块: keyboard

密码锁状态处理模块: big\_sequence

状态描述、状态转移图及状态编码，包括功能状态转移图、密码匹配的状态转移图；


### 功能状态转移

八个状态: IDLE 未工作状态, S0 未设置密码状态, S1 设置密码即输入将要设置的密码状态, S2 确认设置密码状态, S3 验证密码即输入将要验证的密码状态, S4 状态机验证密码状态, S5 解锁状态, S6 密

码锁定状态。

状态编码：S0--000,S1--001,S2--010,S3--011,S4--100,S5--101,S6--110, IDLE--111。

状态转移图：

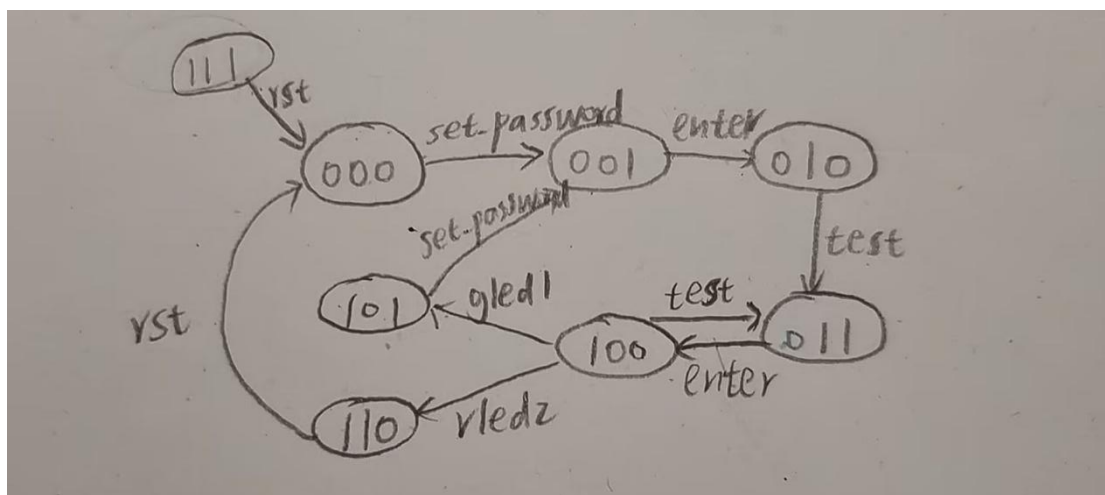


### 密码匹配状态转移

五个状态：IDLE 未工作状态，S0 成功匹配 0 位密码状态，S1 成功匹配 1 位密码状态，S2 成功匹配 2 位密码状态，S3 成功匹配 3 位密码状态。

状态编码：S0--000,S1--001,S2--010,S3--011,IDLE--100。

状态转移图：

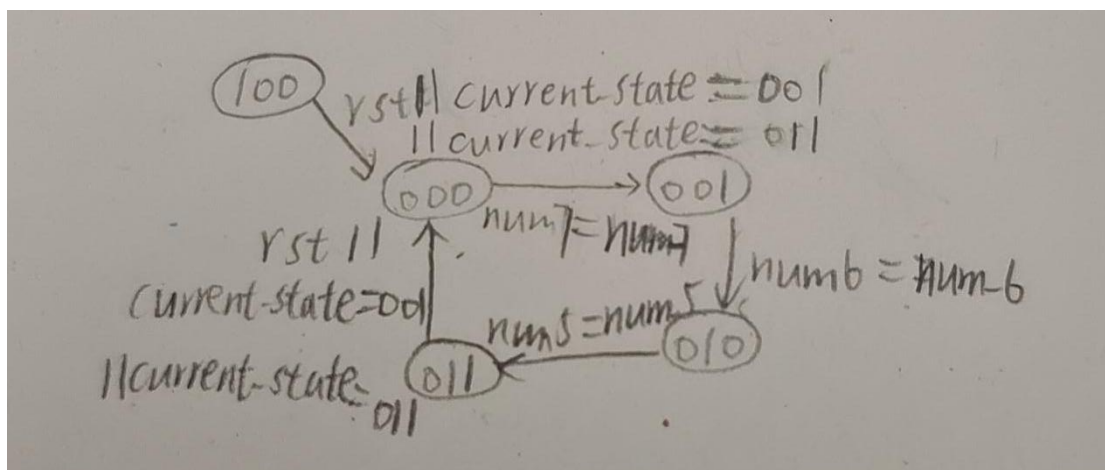

### 各模块描述

包括模块功能，输入、输出端口、变量含义及主要设计代码

硬件框图有的模块都需体现

#### 密码处理模块：small\_sequence

功能：密码设置和密码匹配，其中密码匹配使用状态机实现；

输入端口：时钟端 `clk`，复位端 `rst`，密码锁状态 `big_current-state`，第一位密码 `num7`，第二位密码 `num6`，第三位密码 `num5`，验证密码信号 `test`；

输出端口：匹配成功状态绿灯信号 `gled1`，匹配失败一次红灯信号 `rled0`，匹配失败两次红灯信号 `rled1`，匹配失败三次红灯信号 `rled2`；

变量含义：`num_7` 是设置的第一位密码，`num_6` 是设置的第二位密码，`num_5` 是设置的第三位密码，`cnt` 是计时器，等待状态机验证完密码，验证完后 `cnt` 等于 10，`current_state` 是状态机目前状态，`next_state` 是状态机下一个状态，`flag` 判断是否让红灯亮起，`flag` 为 0 时，亮起一个红灯并把 `flag` 置 1，`S1` 到 `S4` 是功能状态机状态，`IDLE` 到 `s3` 是密码匹配状态机状态；

主要设计代码：

设置密码

```

always @ (posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        num_7 <= 1'b0;
        num_6 <= 1'b0;
        num_5 <= 1'b0;
    end
    else if(big_current_state == S2 && test == 1'b0) begin
        num_7 <= num7;
        num_6 <= num6;
        num_5 <= num5;
    end
end

```

### 状态机验证密码

```

always @ (posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst)
        next_state <= s0;
    else if(big_current_state == S1 || big_current_state == S3)
        next_state <= s0;
    else if(big_current_state == S4)
        case(current_state)
            s0: if(num7 == num_7)
                next_state <= s1;
            else ;
            s1: if(num6 == num_6)
                next_state <= s2;
            else ;
            s2: if(num5 == num_5)
                next_state <= s3;
            else ;
            default: ;
        endcase
    end
end

```

### 数码管显示模块：tub\_show

功能：显示输入的数字，确认状态下显示 00000000，锁住状态下显示 FFFFFFFF;

输入端口：时钟端 clk，复位端 rst，第一位密码 num7，第二位密码 num6，第三位密码 num5，flag0，flagf;

输出端口：八位数码管使能信号 led\_en，数码管段触发信号 led\_ca 到 led\_cg 和小数点触发信号 led\_dp;



变量含义：flag0 为 1 时显示 00000000，flagf 为 1 时显示 FFFFFFFF，都为 0 时，显示输入密码；

主要设计代码：

```
always @ (posedge clk) begin
    if(flag0 == 1'b1) begin
        led_ca <= 0;led_cb <= 0;led_cc <= 0;led_cd <= 0;led_ce <= 0;led_cf <= 0;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
    end
    else if(flagf == 1'b1) begin
        led_ca <= 0;led_cb <= 1;led_cc <= 1;led_cd <= 1;led_ce <= 0;led_cf <= 0;led_cg <= 0;led_dp <= 1;
    end
    else begin
        if(~led_en[7]) begin
            if(num7 == 2'd0) begin
                led_ca <= 1;led_cb <= 1;led_cc <= 1;led_cd <= 1;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
            end
            else if(num7 == 2'd1) begin
                led_ca <= 1;led_cb <= 0;led_cc <= 0;led_cd <= 1;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
            end
            else if(num7 == 2'd2) begin
                led_ca <= 0;led_cb <= 0;led_cc <= 1;led_cd <= 0;led_ce <= 0;led_cf <= 1;led_cg <= 0;led_dp <= 1;
            end
            else if(num7 == 2'd3) begin
                led_ca <= 0;led_cb <= 0;led_cc <= 0;led_cd <= 0;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 0;led_dp <= 1;
            end
        end

        else if(~led_en[6]) begin
            if(num6 == 2'd0) begin
                led_ca <= 1;led_cb <= 1;led_cc <= 1;led_cd <= 1;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
            end
            else if(num6 == 2'd1) begin
                led_ca <= 1;led_cb <= 0;led_cc <= 0;led_cd <= 1;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
            end
            else if(num6 == 2'd2) begin
                led_ca <= 0;led_cb <= 0;led_cc <= 1;led_cd <= 0;led_ce <= 0;led_cf <= 1;led_cg <= 0;led_dp <= 1;
            end
            else if(num6 == 2'd3) begin
                led_ca <= 0;led_cb <= 0;led_cc <= 0;led_cd <= 0;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 0;led_dp <= 1;
            end
        end
    end
end
```

```

else if(~led_en[5]) begin
    if(num5 == 2'd0) begin
        led_ca <= 1;led_cb <= 1;led_cc <= 1;led_cd <= 1;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
    end
    else if(num5 == 2'd1) begin
        led_ca <= 1;led_cb <= 0;led_cc <= 0;led_cd <= 1;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
    end
    else if(num5 == 2'd2) begin
        led_ca <= 0;led_cb <= 0;led_cc <= 1;led_cd <= 0;led_ce <= 0;led_cf <= 1;led_cg <= 0;led_dp <= 1;
    end
    else if(num5 == 2'd3) begin
        led_ca <= 0;led_cb <= 0;led_cc <= 0;led_cd <= 0;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 0;led_dp <= 1;
    end
end
else begin
    led_ca <= 1;led_cb <= 1;led_cc <= 1;led_cd <= 1;led_ce <= 1;led_cf <= 1;led_cg <= 1;led_dp <= 1;
end
end
end
end

```

## 按键处理模块：set\_num

功能：依次设置 num7, num6 和 num5;

输入端口：时钟端 clk, 复位端 rst, 设置密码信号 set\_password, 验证密码信号 test, 按键输入 num, 功能状态机状态 current\_state;

输出端口：第一位密码 num7, 第二位密码 num6, 第三位密码 num5;

变量含义：num7, num6 和 num5 为 0 时表示未设置;

主要设计代码:

```
always @ (posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst) begin
        num7 <= 2'd0;
        num6 <= 2'd0;
        num5 <= 2'd0;
    end
    else if(set_password || test) begin
        num7 <= 1'b0;
        num6 <= 1'b0;
        num5 <= 1'b0;
    end
    else if(current_state == 5'd1 || current_state == 5'd3) begin
        if(num7 == 1'b0 && (num == 2'd1 || num == 2'd2 || num == 2'd3))
            num7 <= num;
        else if(num7 != 1'b0 && num6 == 1'b0 && (num == 2'd1 || num == 2'd2 || num == 2'd3))
            num6 <= num;
        else if(num6 != 1'b0 && num5 == 1'b0 && (num == 2'd1 || num == 2'd2 || num == 2'd3))
            num5 <= num;
    end
end
end
```

## 按键模块：keyboard

功能：输出按键按下的值；

输入端口：时钟端 **clk**，复位端 **rst**，行输入信号 **row**；

输出端口：列扫描信号 **col**，按下的数字 **keyboard\_num**；

变量含义：**row** 和 **col** 分别为行信号和列信号，**key** 存储每个列扫描信号的行输入信号，**key\_r** 是上一个时钟沿的 **key** 值，**key\_posedge** 存储按键位置，按下时，相应位置为 1；

主要设计代码：

```

always @(posedge clk, posedge reset) begin
    if (reset == 1) begin
        keyboard_num <= 0;
    end else if (key_posedge) begin
        if (key_posedge[0]) keyboard_num <= 'hd;
        else if (key_posedge[1]) keyboard_num <= 'hc;
        else if (key_posedge[2]) keyboard_num <= 'hb;
        else if (key_posedge[3]) keyboard_num <= 'ha;
        else if (key_posedge[4]) keyboard_num <= 'hf;
        else if (key_posedge[5]) keyboard_num <= 'h9;
        else if (key_posedge[6]) keyboard_num <= 'h6;
        else if (key_posedge[7]) keyboard_num <= 'h3;
        else if (key_posedge[8]) keyboard_num <= 'h0;
        else if (key_posedge[9]) keyboard_num <= 'h8;
        else if (key_posedge[10]) keyboard_num <= 'h5;
        else if (key_posedge[11]) keyboard_num <= 'h2;
        else if (key_posedge[12]) keyboard_num <= 'he;
        else if (key_posedge[13]) keyboard_num <= 'h7;
        else if (key_posedge[14]) keyboard_num <= 'h4;
        else if (key_posedge[15]) keyboard_num <= 'h1;
    end else begin
        keyboard_num <= 0;
    end
end

always @(posedge clk, posedge reset) begin
    if (reset == 1) col <= 4'b1111;
    else if (col == 4'b1111) col <= 4'b1110;
    else if (cnt_end) col <= {col[2:0], col[3]};
end

always @(posedge clk, posedge reset) begin
    if (reset == 1) key_r <= 0;
    else key_r <= key;
end

always @(posedge clk, posedge reset) begin
    if (reset == 1) key <= 0;
    else if (cnt_end) begin
        if (col[0] == 0) key[3:0] <= ~row;
        if (col[1] == 0) key[7:4] <= ~row;
        if (col[2] == 0) key[11:8] <= ~row;
        if (col[3] == 0) key[15:12] <= ~row;
    end
end
end

```

## 密码锁状态处理模块: big\_sequence

功能: 利用状态机处理密码锁功能状态;

输入端口：时钟端 **clk**，复位端 **rst**，设置密码信号 **set\_password**，确认信号 **enter**，验证密码信号 **test**，匹配成功状态绿灯信号 **gled1**，匹配失败三次红灯信号 **rled2**；

输出端口：**flag0**，**flagf**，密码设置成功信号 **gled0**，功能状态机状态 **current\_state**；

变量含义：**flag0** 为 1 时数码管显示 00000000，**flagf** 为 1 时数码管显示 FFFFFFFF；

主要设计代码：

```
always @ (posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst)
        current_state <= IDLE;
    else
        current_state <= next_state;
end
```

```
always @ (posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst)
        next_state <= S0;
    else
        case(current_state)
            S0: if(set_password == 1'b1)
                next_state <= S1;
                else ;
            S1: if(enter == 1'b1)
                next_state <= S2;
                else ;
            S2: if(test == 1'b1)
                next_state <= S3;
                else ;
            S3: if(enter == 1'b1)
                next_state <= S4;
                else ;
            S4: if(gled1 == 1'b1)
                next_state <= S5;
                else if(rled2 == 1'b1)
                    next_state <= S6;
                else if(test == 1'b1)
                    next_state <= S3;
            S5: if(set_password == 1'b1)
                next_state <= S1;
                else ;
        endcase
end
```

```
        S6: ;
        default: ;
    endcase
end

always @ (posedge clk) begin
    case(current_state)
        S0: begin
            flag0 <= 1'b1;
            flagf <= 1'b0;
            gled0 <= 1'b0;
        end
        S1: begin
            flag0 <= 1'b0;
            gled0 <= 1'b0;
        end
        S2: begin
            flag0 <= 1'b1;
            gled0 <= 1'b1;
        end
        S3: begin
            flag0 <= 1'b0;
        end
        S4: begin
            flag0 <= 1'b1;
        end

        S5: begin
            flag0 <= 1'b1;
        end
        S6: begin
            flag0 <= 1'b0;
            flagf <= 1'b1;
        end
        default ;
    endcase
end
```


## 调试报告

### 仿真波形截图及仿真分析

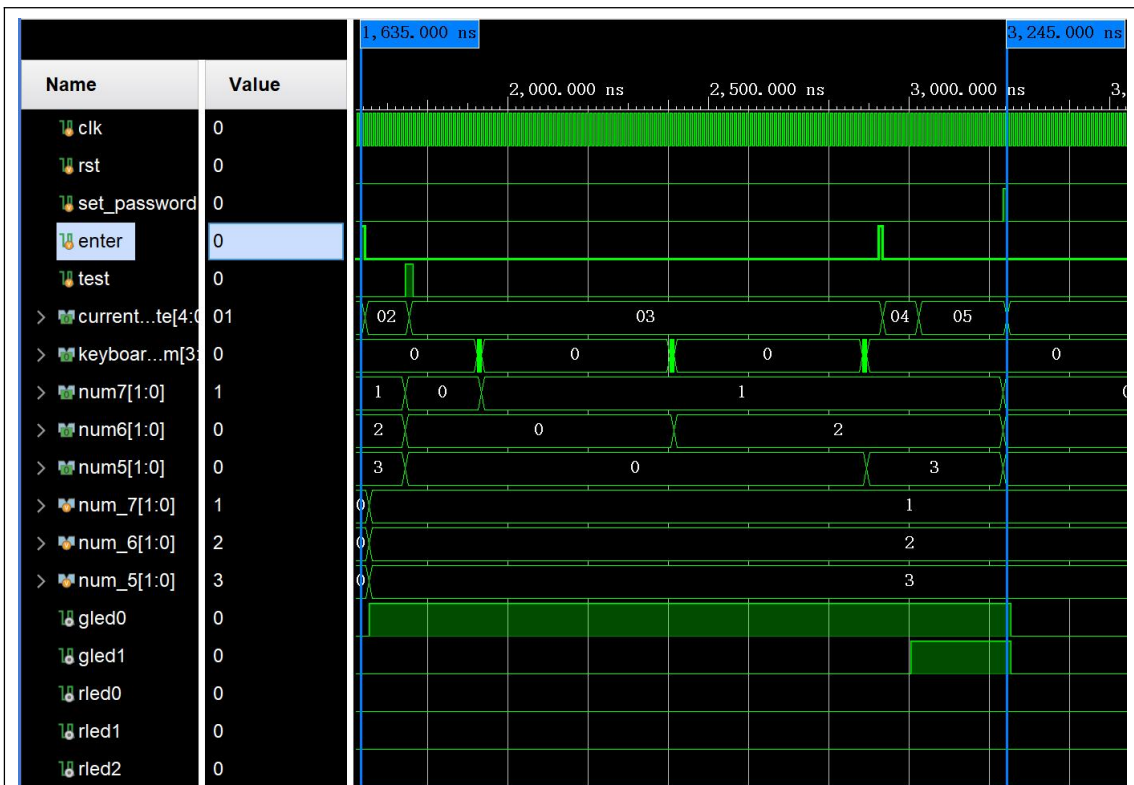
- (1) 需分析功能状态转移，包括密码设定、密码匹配成功、密码匹配失败、密码锁定，
- (2) 需分析密码匹配状态机的转移过程，匹配失败和成功各一次即可。







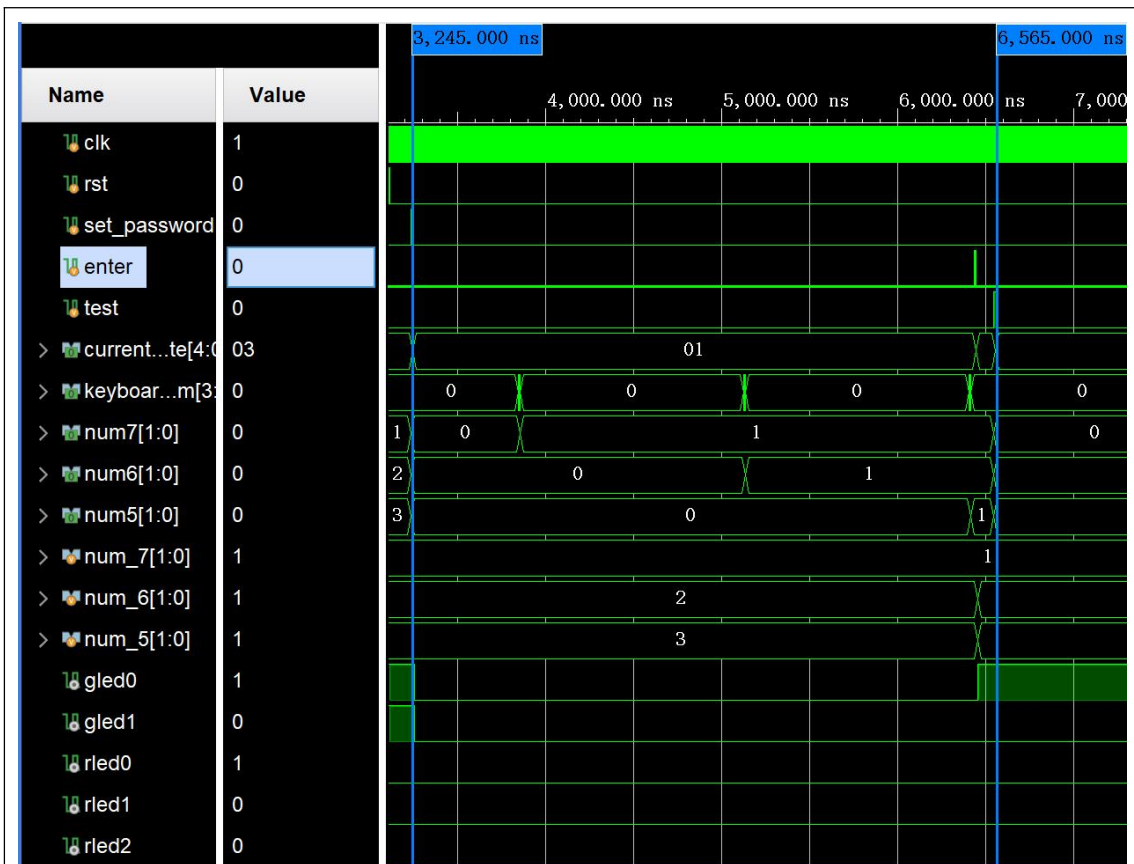
再按下 test 键，进入 S3 输入验证密码状态，输入 1, 2, 3，按下 enter 键，进入 S4 密码匹配状态，密码匹配成功，进入 S5 解锁状态，gled1 亮起；



再按下 set\_password 键，进入 S1 输入设置密码状态，gled0 和 gled1 均熄灭，输入设置密码 1，1，1，按下 enter 键，进入 S2 确认设置密码状态，num\_7,num\_6 和 num\_5 分别被设置为 1，1，1，gled0 亮起；



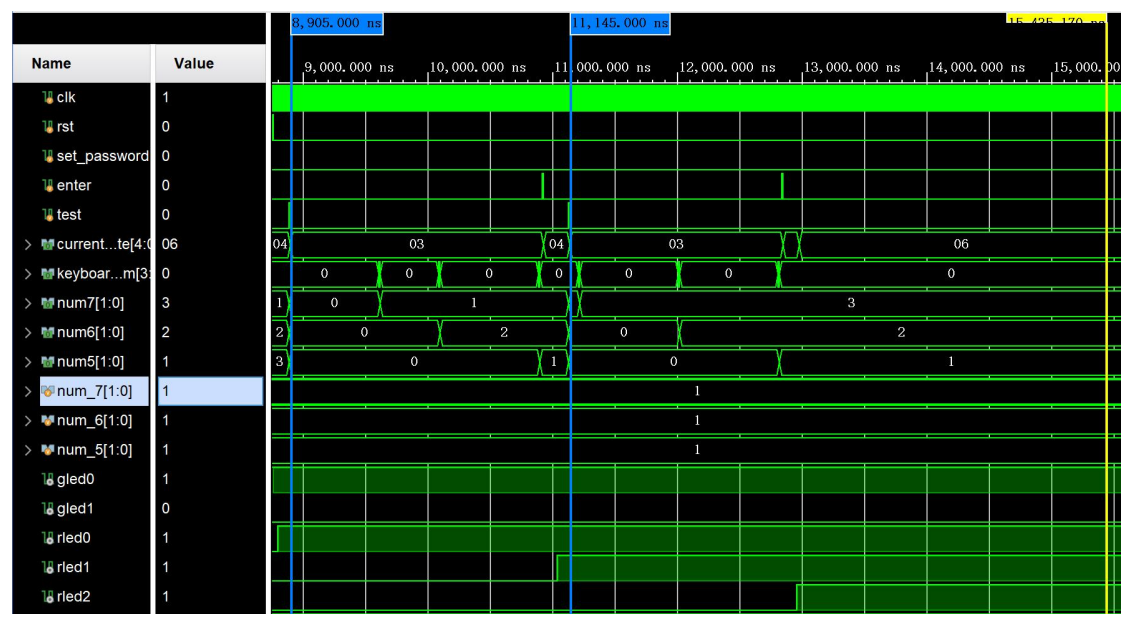再按下 **test** 键，进入 S3 输入验证密码状态，输入验证密码 1，2，3，再按下 **enter** 键，进入 S4 匹配密码状态，密码匹配失败，**rled0** 亮起；




再按下 **test** 键，进入 S3 输入验证密码状态，进行第二次验证，输入验证密码 1，2，1，按下 **enter** 键，进入 S4 密码匹配状态，密码匹配失败，**rled1** 亮起；

再按下 **test** 键，进入 S3 输入验证密码状态，进行第三次验证，输入验证密码 3，2，1，按下 **enter** 键，进入 S4 密码匹配状态，密码匹配失败，**rled2** 亮起，进入 S6 密码锁锁定状态；


### 密码匹配状态转移

#### 成功

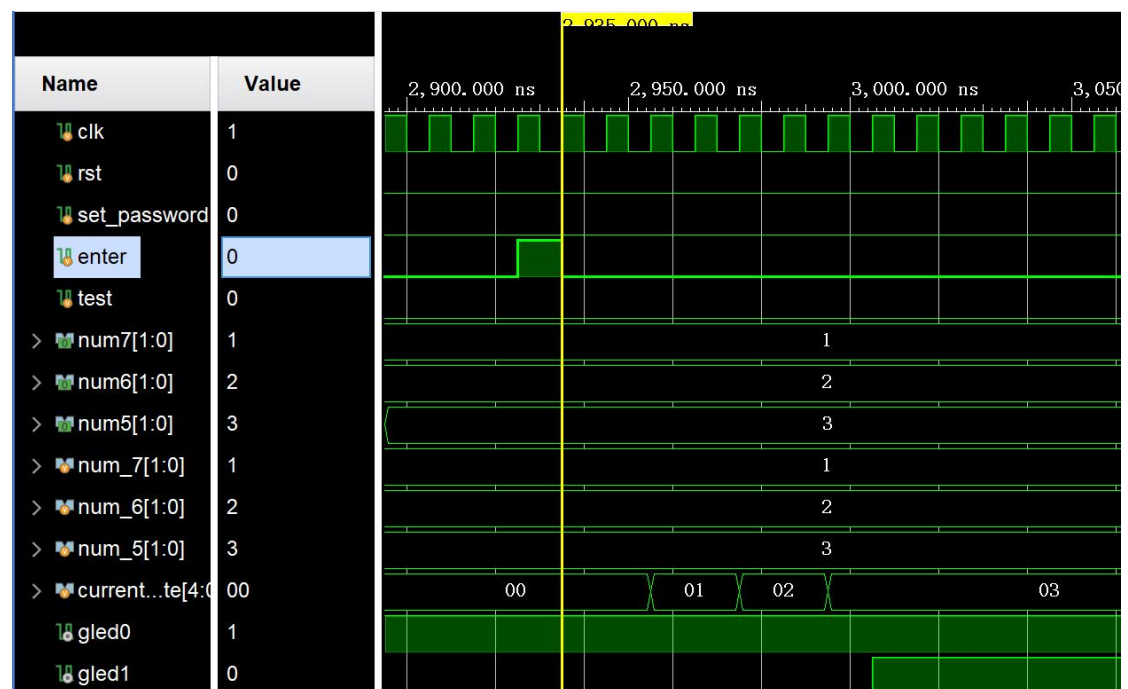

按下 **enter** 键开始匹配，**num\_7** 等于 **num7**，进入 S1 状态，**num\_6** 等于 **num6**，进入 S2 状态，**num\_5** 等于 **num5**，进入 S3 状态，匹配成功，**gled1** 亮起；

#### 失败

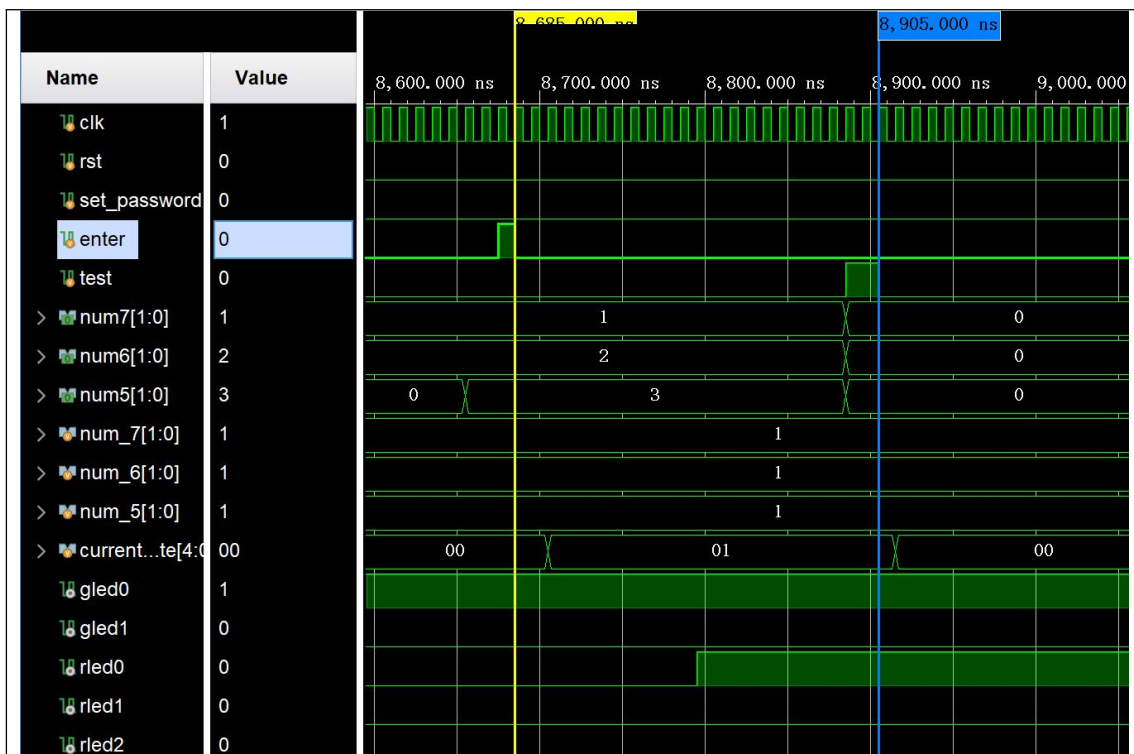

按下 **enter** 键开始匹配，**num\_7** 等于 **num7**，进入 S1 状态，**num\_6** 不等于 **num6**，仍然是 S1 状态，无论 **num\_5** 等不等于 **num5**，仍然是 S1 状态，匹配失败一次，**rled0** 亮起；

### 设计过程中遇到的问题及解决方法

1. 如何安排 **gled0**, **gled1**, **rled0**, **rled1**, **rled2**? 如果安排不当，就会在两个 **always** 块中赋值，产生冲突。

解决办法：在功能状态机中对 **gled0** 赋值，进入 S2 确认密码状态下，**gled0** 赋值 1，在密码匹配状态机中对 **gled1**, **rled0**, **rled1**, **rled2** 赋值，匹配成功时，**gled1** 赋值 1，根据失败次数对 **rled0**, **rled1** 和 **rled2** 赋值。

2. 什么情况下数码管显示 00000000, 显示 FFFFFFFF, 显示输入数字?

解决办法：设置两个变量 **flag0** 和 **flagf**, **flag0** 为 1 时，显示 00000000, **flagf** 为 1 时，显示 FFFFFFFF, 都为 0 时，显示输入数字。

3.在上板中发现设置密码不正确，看了仿真后发现，设置密码在 S2 状态最后变回了 000。

解决办法：在按下 test 键后，num7，num6，num5 立即清 0，如图，

```
else if(set_password || test) begin
    num7 <= 1'b0;
    num6 <= 1'b0;
    num5 <= 1'b0;
end
```

但是下一个时钟沿，又把 num7，num6，num5 赋给 num\_7,num\_6,num\_5,所以我给赋值条件加入 test==1'b0,在按下 test 时，不再赋值，这样避免了设置密码清 0，如图。

```
else if(big_current_state == S2 && test == 1'b0) begin
    num_7 <= num7;
    num_6 <= num6;
    num_5 <= num5;
end
```

4.如何判断密码匹配状态机匹配完成？

解决办法：设置一个计时器，从开始匹配计时十个周期，再来判断状态机状态，此时，状态机一定匹配完成。

### 课程设计总结

包括设计的总结和还需改进的内容以及收获

总结：本次实验综合了前几次实验的内容包括数码管显示和状态机等，要求我们掌握自顶向下的结构化设计方法，锻炼了我们的设计能力和解决实际问题的能力。

还需改进的内容：功能状态机和密码匹配状态机状态容易搞混。

收获：学习了 4\*4 键盘的行列扫描原理，并运用于实践中，增强了问题分析能力和解决能力。

